

専門基礎（60分）

（電子システム工学課程）

〔注意事項〕

1. 監督者の指示があるまで、この問題用紙と解答用紙を開いてはいけません。
2. 問題は、3ページからなっています。また、解答用紙は2枚、下書用紙は1枚あります。監督者から解答開始の合図があったら、問題用紙、解答用紙、下書用紙を確認し、落丁・乱丁および印刷の不鮮明な箇所などがあれば、手をあげて監督者に知らせなさい。
3. 解答用紙には、受験番号を記入する欄がそれぞれ2箇所ずつあります。監督者の指示に従って、すべての解答用紙（合計2枚）の受験番号欄（合計4箇所）に受験番号を必ず記入しなさい。
4. この問題用紙の白紙と余白は、適宜下書きに使用してよろしい。
5. 解答は、必ず解答用紙の指定された場所（問題番号や設問の番号・記号などが対応する解答欄の中）に記入しなさい。なお、指定された場所以外や、裏面への解答は採点対象外です。また、解答や受験番号が判読不能の場合にも、採点対象外になります。
6. 解答用紙は持ち帰ってはいけません。
7. この問題用紙と下書用紙は、持ち帰りなさい。

I

起電力 \dot{E}_1, \dot{E}_2 の交流電源と、インピーダンス $\dot{Z}_1, \dot{Z}_2, \dot{Z}_3$ の素子が図1のように接続された回路について、以下の文章の空欄①～⑧に入る適切な式を答えよ。また、文章に続く問い⑨～⑪に答えよ。なお、電流 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3$ の向きは図中の矢印のように取るものとし、無理数は無理数のまま扱ってよいものとする。

節点 a について、キルヒホッフの電流則を適用すると、① となる。次に節点 a、b の左側の閉路にキルヒホッフの電圧則を適用すると、② を得る。同様にして右側の閉路にも電圧則を適用すると、③ を得る。これらの式より、 $\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3$ を \dot{E}_1, \dot{E}_2 と $\dot{Z}_1, \dot{Z}_2, \dot{Z}_3$ のみで表すと、次の3式を得ることができる。

$$\dot{I}_1 = \frac{\text{④}}{\dot{Z}_1\dot{Z}_2 + \dot{Z}_2\dot{Z}_3 + \dot{Z}_3\dot{Z}_1} \quad (1)$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\text{⑤}}{\dot{Z}_1\dot{Z}_2 + \dot{Z}_2\dot{Z}_3 + \dot{Z}_3\dot{Z}_1} \quad (2)$$

$$\dot{I}_3 = \frac{\text{⑥}}{\dot{Z}_1\dot{Z}_2 + \dot{Z}_2\dot{Z}_3 + \dot{Z}_3\dot{Z}_1} \quad (3)$$

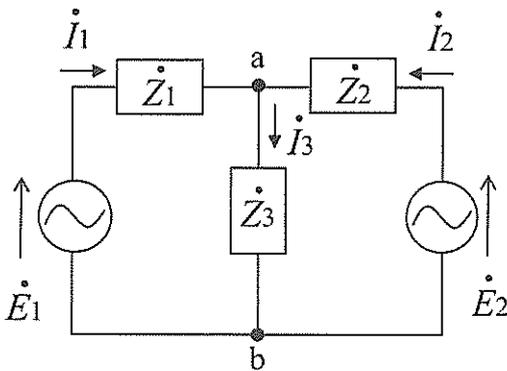


図1

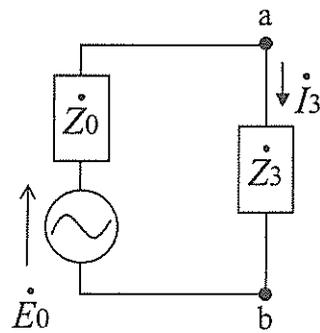


図2

さて、このような複数の電源、インピーダンスからなる交流回路網は、任意の2端子からみて、一つの起電力 \dot{E}_0 と一つの内部インピーダンス \dot{Z}_0 が直列に接続された図2に示すような等価回路で置き換えることができる。以下、このような等価回路により、 \dot{I}_3 を求めることもできることを確かめよう。

まず、図1の端子 a-b 間の \dot{Z}_3 を取り除いて（開放して）、a-b 間に生じる電圧 \dot{V}_0 を求めると、

$$\dot{V}_0 = \frac{\text{⑦}}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \quad (4)$$

を得る。次に、端子 a-b 間の \dot{Z}_3 を取り除いたままで、 $\dot{E}_1 = \dot{E}_2 = 0$ となるように交流電圧源を取り除いて、それぞれを短絡し、端子 a-b 間からみたインピーダンス \dot{Z}_0 を求めると、

$$\dot{Z}_0 = \frac{\text{⑧}}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} \quad (5)$$

を得る。 $\dot{E}_0 = \dot{V}_0$ だから、

$$\dot{I}_3 = \frac{\text{⑥}}{\dot{Z}_1 \dot{Z}_2 + \dot{Z}_2 \dot{Z}_3 + \dot{Z}_3 \dot{Z}_1} \quad (6)$$

となる。この結果は、キルヒホッフの法則から求めた式(3)と一致することがわかる。

問い

今、図1の回路において、 $\dot{E}_1 = 100 \angle 0^\circ \text{ V}$ 、 $\dot{E}_2 = 100 \angle 90^\circ \text{ V}$ 、 $\dot{Z}_1 = 50 \Omega$ 、 $\dot{Z}_2 = 50 \Omega$ であり、角周波数は 1000 rad/s であった。また、 \dot{Z}_3 は、 25Ω の抵抗とインダクタまたはキャパシタからなる。

- ⑨ \dot{E}_0 と \dot{Z}_0 を求めよ。
- ⑩ \dot{I}_3 が \dot{E}_1 よりも 90° 進むためには、 \dot{Z}_3 を構成するインダクタまたはキャパシタの値はいくらになるか、インダクタかキャパシタかを明示して答えよ。
- ⑪ このときの \dot{I}_3 のフェーザ表示を答えよ。

II

電圧 E の直流電圧源、抵抗値 R の抵抗、キャパシタンス C のキャパシタ、およびスイッチ S からなる回路（図3）について考えてみよう。時刻を t で表し、回路に図3の向きに流れる電流を $i(t)$ 、キャパシタに蓄えられる電荷を $q(t)$ とする。最初の状態では、 S は接点1および2に接続されておらず、キャパシタに電荷は蓄えられていないものとする。

$t = 0$ において、 S を接点1に接続した。

- (1) このときの $i(t)$ に関する方程式を示せ。
- (2) $t > 0$ における $i(t)$ を求めよ。
- (3) $t > 0$ における $q(t)$ を求めよ。

続いて $t = t_1$ のとき、 S を接点2に接続した。

- (4) このときの $q(t)$ に関する方程式を示せ。
- (5) $t > t_1$ における $q(t)$ を求めよ。
- (6) $t > t_1$ における $i(t)$ を求めよ。

$E = 10 \text{ V}$, $R = 10 \Omega$, $C = 100 \mu\text{F}$ のとき、 S を接点2に接続して回路が定常状態に達した後、 S を接点1に接続した。この時刻を改めて $t = 0$ とする。さらに、 $t = 1 \text{ ms}$ において、 S を接点2に接続した。

- (7) このときの $t > 0$ における $i(t)$ を図示せよ。また、図に $t = 0$ および $t = 1 \text{ ms}$ のときの $i(t)$ の値を書き入れよ。

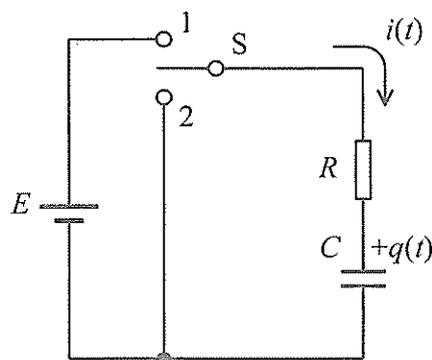


図3

(以 上)